

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4: СОПРОЦЕССОР CORDIC-АЛГОРИТМА

## 1.1. Цель работы

Составить VHDL описание CORDIC-процессора, получить временные диаграммы его работы, оценить объем занимаемых ресурсов и быстродействие.

### 1.1.1. Теоретические сведения

**1.1.1.1. 2-D CORDIC-алгоритм** Вычислительный алгоритм CORDIC, предложенный Волдером и позднее развитый Вальтером, представляет собой алгоритм, оперирующий двумерными (2D) векторами для вычисления вращений, используя простые арифметические примитивы: сдвиг и сложение. Вращение вектора  $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$  на угол  $\varphi$  может быть описан произведением данного вектора на соответствующую матрицу вращения  $\mathbf{R}_2(\varphi)$ :

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}_2(\varphi)} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} \quad (1.1)$$

С другой стороны это выражение описывает произведение комплексного числа  $(x_1 + jx_2)$  на комплексную экспоненту  $e^{-j\varphi}$ . CORDIC-алгоритм аппроксимирует матрицу вращения произведением  $N$  элементарных вращений  $\mathbf{R}_2(i)$ :

$$\mathbf{R}_2(\varphi) = \prod_{i=0}^{N-1} \mathbf{R}_2(i). \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_2(i) &= (1 + \delta t_i^2)^{-1/2} \mathbf{U}_2(i), \\ \mathbf{U}_2(i) &= \begin{bmatrix} 1 & -\delta \cdot \sigma(i) t_i \\ \delta \cdot \sigma(i) t_i & 1 \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (1.3)$$

где  $\mathbf{U}_2(i)$  — ненормализованная часть  $\mathbf{R}_2(i)$ ,  $\delta = 1$ , если вращение в евклидовом пространстве,  $\delta = -1$ , если вращение осуществляется в псевдоевклидовом пространстве (гиперболическое вращение),  $t_i = 2^{-i}$ . Параметры  $N$ ,  $\sigma(i)$ ,  $i$ , подбираются таким образом, что результат произведения (1.2) аппроксимирует вращение на угол

$$\varphi \approx \sum_{i=0}^{N-1} \sigma(i) \cdot 2^{-i}, \quad (1.4)$$

где  $N$  — число вращений, а параметр  $\sigma(i) \in \{-1, 1\}$  определяет направление вращения для оставшейся части угла.

CORDIC-алгоритм состоит из двух процессов: итерационного процесса вращения и процесса масштабирования. На каждой итерации входной вектор  $\mathbf{x}$  поворачивается на угол  $2^{-i}$ , но результат вращения не соответствует фиксированному радиусу — длина вектора увеличивается на величину  $(1 + 2^{-2i})^{1/2}$ , т. е. необходима нормализация размера вектора, которая выполняется в процессе масштабирования. Таким образом, на итерации для соответствующего входного вектора  $\mathbf{x} = [x_1(i) \ x_2(i)]^T$  выходной вектор  $\mathbf{x}(i+1) = [x_1(i+1) \ x_2(i+1)]^T$  вычисляется следующим образом:

$$\mathbf{x}(i+1) = \mathbf{U}_2 \cdot \mathbf{x}(i), \quad (1.5)$$

$$\varphi(i+1) = \varphi(i) - \sigma(i)2^{-i}, \text{ для } i = \overline{0, N-1}, \quad (1.6)$$

где  $\mathbf{U}_2$  представляет собой оператор микровращения на  $i$ -й итерации CORDIC алгоритма;  $\varphi(i)$  — оставшийся угол после  $i$ -й итерации. Структура модуля CORDIC алгоритма (1.5) и (1.6) показана на рисунке 1.1.

 


Рисунок 1.1. – Структура модуля CORDIC-алгоритма

Амплитуда результата нормализуется на этапе масштабирования после окончания итерационного этапа: выходной вектор  $\mathbf{x}(N)$  делится на масштабный фактор  $T = \prod_{i=0}^{N-1} (1 + 2^{-2i})^{1/2}$ . Итак, окончательный результат  $\mathbf{x}_{out}$  CORDIC-алгоритма может быть представлен как

$$\mathbf{x}_{out}(N) = \frac{1}{T} \mathbf{x}(N) = \left( \prod_{i=0}^{N-1} (1 + 2^{-2i})^{1/2} \right)^{-1} \cdot \mathbf{x}(N) \quad (1.7)$$

Таким образом, масштабирование требует дополнительной вычислительной операции, но, если масштабный фактор представить в виде

$$\frac{1}{T} = \sum_{i=0}^{S-1} \sigma(s) \cdot 2^{-i(s)}, \quad (1.8)$$

где  $\sigma(s)$  и  $0 \leq i(s) \leq N-1$ , тогда процесс масштабирования может быть описан рекурсивным выражением: пусть  $x(0) = 0$  и  $S = x_{out}(N)$ , тогда

$$x(s+1) = x(s) + \sigma(s) \cdot 2^{-i(s)} x(N) \quad (1.9)$$

В стандартной CORDIC-технике параметры алгоритма равны:  $\sigma(i) \in \{-1, 1\}$ ,  $i = \overline{0, N-1}$  и  $N = B$ , где  $B$  — число разрядов в двоичном представлении компонент векторов, т. е. сдвиг и знак оператора направления вращения для обоих процессов как итерационного, так и масштабирования определяются в режиме онлайн на основе входных данных. Выбор соответствующих параметров алгоритма определяет фиксированное число микровращений (итераций).

**1.1.1.2. Структура вычислительного модуля сопроцессора CORDIC-алгоритма** Вычислительный модуль CORDIC-алгоритма рассматриваемый в данном разделе, выполняет арифметические операции и операции сдвига над числами с фиксированной запятой формата Q16.15 (правильные дроби с длиной слова 16 бит). Структурная схема АЛУ сопроцессора CORDIC-алгоритма показана на рис. 1.2.

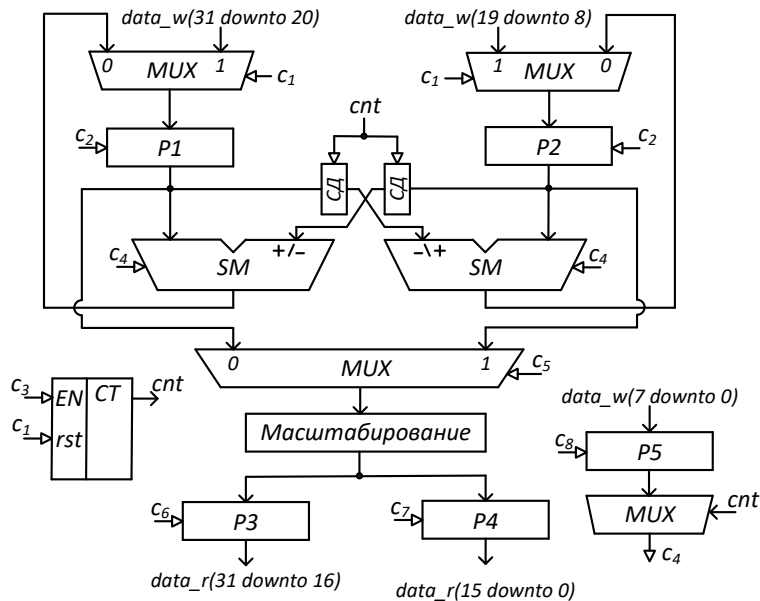


Рисунок 1.2. – АЛУ сопроцессора CORDIC

В состав АЛУ входят пять регистров: P1 и P2 — хранят промежуточные значения координат вектора, в регистры P3 и P4 записываются результаты вычисления CORDIC-алгоритма после масштабирования, P5 хранит закодированную последовательность, задающую угол поворота. Кроме регистров в АЛУ находятся два сумматора (SM), два сдвигателя (СД), а также четыре мультиплексора (MUX) и схема масштабирования. Поскольку сопроцессор CORDIC-алгоритма предназначен для совместной работы с RISC-процессором, его интерфейс должен быть совместим с упрощенным интерфейсом шины данных для выполнения транзакций чтения и записи:

```

1 entity CORDIC_coprocessor is
2   Port (
3     address : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
4     we      : in  STD_LOGIC;
5     clk     : in  STD_LOGIC;
6     data_w  : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
7     data_r  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
8   );
9 end CORDIC_coprocessor;
```

С точки зрения RISC-процессора сопроцессор CORDIC-алгоритма является портом ввода-вывода отображенным на память. С точки зрения разработчика программного обеспечения работа с сопроцессором аналогична записи в ячейки физической памяти.

В начале работы RISC-процессор должен обратиться к регистру состояния сопроцессора CORDIC по адресу 80000810h, если в младшем прочитанном разряде находится «1», то сопроцессор занят, иначе можно начать работу с сопроцессором. Для запуска сопроцессора необходимо записать в регистр данных сопроцессора по адресу 80000800h входную информацию в следующем виде:

Координата X				Координата Y				Угол поворота			
31	...	20	19	...	8	7	...	0			

Рисунок 1.3. – Формат данных передаваемых в сопроцессор CORDIC-алгоритма

Предполагается, что координаты передаются в формате с фиксированной запятой (в дополнительном коде) в виде дроби, при этом под знак отводится один бит, а под дробную часть 11 бит. Как известно, последовательность определяющая угол поворота, содержит либо «1», либо «-1». В данном случае «1» кодируется единицей, а «-1» кодируется нулем. Так как для кодирования угла отводится только 8 бит, то следовательно используется 8 базовых углов в алгоритме CORDIC, из этого следует, что масштабирование выходных результата

можно выполнить как аппроксимацию множителя степенями двойки. На основании структурной схемы на рис.1.2 можно составить VHDL-описание АЛУ сопроцессора CORDIC (раздел 1.4.1).

**1.1.1.3. Варианты заданий лабораторных работ** В таблице 1.1 приведены варианты заданий.

Таблица 1.1. – Варианты заданий

Вариант	Устройство
1	Устройство вращения на основе CORDIC-алгоритма в евклидовом пространстве ( $\delta = +1$ ) на фиксированный угол $\varphi = \pi/6$ , разрядность слова $B = 12$ , число итераций алгоритма $N = 6$
2	Устройство вращения на основе CORDIC-алгоритма в евклидовом пространстве ( $\delta = +1$ ) на фиксированный угол $\varphi = 3\pi/7$ , разрядность слова $B = 8$ , число итераций алгоритма $N = 8$
3	Устройство вращения на основе CORDIC-алгоритма в евклидовом пространстве ( $\delta = +1$ ) на фиксированный угол $\varphi = 3\pi/8$ , разрядность слова $B = 6$ , число итераций алгоритма $N = 6$
4	Устройство вращения на основе CORDIC-алгоритма в евклидовом пространстве ( $\delta = +1$ ) на фиксированный угол $\varphi = 5\pi/9$ , разрядность слова $B = 14$ , число итераций алгоритма $N = 7$

## 1.2. Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретические сведения по теме лабораторной работы.
2. Получить у преподавателя задание для выполнения практической части работы.
3. На языке VHDL составить структурное описание устройства в соответствии с вариантом.
4. Синтезировать устройство, проверить его работу. Оценить быстродействие, количество занимаемых в ПЛИС ресурсов и энергопотребление.
5. Показать результат работы устройства преподавателю.
6. Оформить и защитить отчет по лабораторной работе.

## 1.3. Содержание отчёта

1. Цель работы.
2. Схема синтезируемого устройства.

3. Описание устройства на VHDL с комментариями, листинг исходных текстов.
4. Временные диаграммы симуляции работы устройства.
5. Листинг отчета синтезатора о быстродействии, количестве занятых ресурсов.
6. Выводы по работе.

## 1.4. Задание повышенной сложности

**Задание не является обязательным. Выполняется на выбор.**

1. Реализовать на основе CORDIC-процессора генератор функций  $\sin$  и  $\cos$  с заданной угловой скоростью  $\omega$ .
2. Параметры и состояние CORDIC-процессора задаются через регистровый файл с помощью интерфейса AXI-Lite.
3. CORDIC-процессор выполнен по полностью конвейерной схеме и реализует `axi_stream_master` и `axi_stream_slave` для соответствующих входов и выходов.

### 1.4.1. Реализация CORDIC-алгоритма в режиме вращения

VHDL-описание реализации сопроцессора для фиксированных углов вращения:

```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity CORDIC_coprocessor is
6      Port (
7          address: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
8          reset  : in STD_LOGIC;
9          we     : in STD_LOGIC;
10         clk    : in STD_LOGIC;
11         data_w  : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
12         data_r  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
13     );
14 end CORDIC_coprocessor;
15
16
17 architecture rtl of CORDIC_coprocessor is
18
19     -- Выходные сигналы мультиплексоров (MUX)
20     signal mux_X, mux_Y : std_logic_vector(15 downto 0);
21     -- Выходные сигналы сумматоров (SM)
22     signal add_X, add_Y : std_logic_vector(15 downto 0);
23     -- Выходные регистров P1 и P2

```

```

24 signal reg_X, reg_Y : std_logic_vector(15 downto 0);
25 -- Выходные сигналы сдвигателей (СД)
26 signal shf_X, shf_Y : std_logic_vector(15 downto 0);
27 -- Выходной сигнал мультиплексора для блока масштабирования
28 signal mux_sc : std_logic_vector(15 downto 0);
29 -- Промежуточные сигналы для блока масштабирования
30 signal sc_tmp_1 : std_logic_vector(15 downto 0);
31 signal sc_tmp_3 : std_logic_vector(15 downto 0);
32 signal sc_tmp_6 : std_logic_vector(15 downto 0);
33 signal sc_tmp_9 : std_logic_vector(15 downto 0);
34 signal sc_tmp_13 : std_logic_vector(15 downto 0);
35 -- Выход блока масштабирования
36 signal sc_output : std_logic_vector(15 downto 0);
37 -- Выходные регистры координат X и Y
38 signal reg_out_X : std_logic_vector(15 downto 0);
39 signal reg_out_Y : std_logic_vector(15 downto 0);
40 signal reg_angle : std_logic_vector(7 downto 0);
41
42
43 --.....ДЕКЛАРАЦИЯ СИГНАЛОВ
44 -- Состояния автомата управления
45 constant a1 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
46 constant a2 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "001";
47 constant a3 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "010";
48 constant a4 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "011";
49 constant a5 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "111";
50 -- Управляющие сигналы
51 signal c1 : std_logic:='0'; -- управление мультиплексорами
52 signal c2 : std_logic:='0'; -- управление регистрами
53 signal c3 : std_logic:='0'; -- сигнал управления счетчиком (cnt++)
54 signal c4 : std_logic:='0'; -- управление сумматорами/вычитателями
55 signal c5 : std_logic:='0'; -- управление мультиплексором
56 signal c8 : std_logic:='0'; -- управление регистром, хранящим угол.
57 signal c6 : std_logic:='0'; -- управление записью в регистр P3
58 signal c7 : std_logic:='0'; -- управление записью в регистр P4
59 signal ff_busy : std_logic:='0'; -- флаг занятости
60 signal ff_busy_rst : std_logic:='0'; -- сброс флага занятости
61 signal cnt : std_logic_vector (2 downto 0):="000";
62 signal state, next_state : std_logic_vector(2 downto 0):="000";
63
64
65 begin
66
67 --.....ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
68 --.....Флаг занятости
69 busy: process(clk)
70 begin
71 if rising_edge(clk) then
72     if (c1 = '1') then
73         ff_busy <= '1'; -- установка флага занятости
74     elsif (ff_busy_rst='1') then
75         ff_busy <= '0';
76     end if;
77 end if;
78 end process;

```

```

79
80  --.....Управляющий автомат (Мили)
81  -- Память автомата
82  SYNC_PROC: process (clk)
83  begin
84  if rising_edge(clk) then
85      if (reset = '1') then
86          state <= a1;
87      else
88          state <= next_state;
89      end if;
90  end if;
91  end process;
92
93  --Декодирование выходных сигналов
94  OUTPUT_DECODE: process (state, we, address)
95  begin
96      case (state) is
97      when a1=>
98          -- Проверка условия x1
99          if address = x"80000800" and we = '1' and ff_busy = '0' then
100              -- управление входными мультиплексорами и сброс счетчика cnt
101              c1 <= '1';
102              c2 <= '1'; -- запись данных в регистры P1/P2
103              c8 <= '1'; -- запись данных в регистр угла поворота (P5)
104          else
105              c1 <= '0'; c2 <= '0';
106              c8 <= '0';
107          end if;
108          c3 <= '0';
109          -- Подключаем к блоку масштабирования регистр P1
110          c5 <= '0'; c6 <= '0';
111          c7 <= '0'; ff_busy_rst<='0';
112      when a2=>
113          -- управление входными мультиплексорами
114          c1 <= '0';
115          -- запись результата сложения/вычитания в регистры P1/P2
116          c2 <= '1';
117          c3 <= '0'; c5 <= '0';
118          c6 <= '0'; c7 <= '0';
119          c8 <= '0'; ff_busy_rst<='0';
120      when a3=>
121          c1 <= '0'; c2 <= '0';
122          c3 <= '1'; -- увеличиваем счетчик (cnt) на единицу
123          c5 <= '0'; c6 <= '0';
124          c7 <= '0'; c8 <= '0';
125          ff_busy_rst<='0';
126      when a4=>
127          if (cnt="111") then
128              c6 <= '1'; -- запись результата в регистр P3
129          else
130              c6 <= '0';
131          end if;
132          c1 <= '0'; c2 <= '0';
133          c3 <= '0'; c5 <= '0';

```





```

187
188 --.....Регистры X и Y (на схеме P1 и P2)
189 process (clk)
190 begin
191   if rising_edge(clk) then
192     if (c2='1') then
193       reg_X <= mux_X;
194       reg_Y <= mux_Y;
195     end if;
196   end if;
197 end process;
198
199 --.....Регистр угла поворота (на схеме P5)
200 process (clk)
201 begin
202   if rising_edge(clk) then
203     if (c8='1') then
204       reg_angle<= data_w(7 downto 0);
205     end if;
206   end if;
207 end process;
208
209 --.....Сдвигатель для регистра X
210 shf_X <= reg_X when cnt="000" else reg_X(15)&reg_X(15 downto 1) when cnt="001"
    ⇨ else
211     reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15 downto 2) when cnt="010" else
212     reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15 downto 3) when cnt="011" else
213     reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15 downto 4) when cnt="100"
    ⇨ else
214     reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15 downto 5) when
    ⇨ cnt="101" else
215     reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15
    ⇨ downto 6) when cnt="110" else
216
    ⇨ reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)&reg_X(15)
    ⇨ downto 7);
217
218 --.....Сдвигатель для регистра Y
219 shf_Y <= reg_Y when cnt="000" else
220     reg_Y(15)&reg_Y(15 downto 1) when cnt="001" else
221     reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15 downto 2) when cnt="010" else
222     reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15 downto 3) when cnt="011" else
223     reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15 downto 4) when cnt="100"
    ⇨ else
224     reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15 downto 5) when
    ⇨ cnt="101" else
225     reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15
    ⇨ downto 6) when cnt="110" else
226
    ⇨ reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)&reg_Y(15)
    ⇨ downto 7);
227
228 --.....Сумматоры (на схеме SM)
229 process (shf_X, shf_Y, reg_X, reg_Y, c4)
230 begin

```

```

231     if c4 = '1' then -- 1 coded as 1; -1 coded as 0
232         add_X <= std_logic_vector(signed(reg_X) - signed(shf_Y));
233         add_Y <= std_logic_vector(signed(reg_Y) + signed(shf_X));
234     else
235         add_X <= std_logic_vector(signed(reg_X) + signed(shf_Y));
236         add_Y <= std_logic_vector(signed(reg_Y) - signed(shf_X));
237     end if;
238 end process;
239
240 --.....Мультиплексор выбора направления поворота
241 c4 <= reg_angle(7) when cnt="000" else
242     reg_angle(6) when cnt="001" else
243     reg_angle(5) when cnt="010" else
244     reg_angle(4) when cnt="011" else
245     reg_angle(3) when cnt="100" else
246     reg_angle(2) when cnt="101" else
247     reg_angle(1) when cnt="110" else
248     reg_angle(0);
249
250 --.....Мультиплексор для выполнения масштабирования
251 mux_sc <= reg_X when c5='0' else reg_Y;
252
253 --.....Блок масштабирования
254 --  $sc = 2^{-1} + 2^{-3} - 2^{-6} - 2^{-9} - 2^{-13}$ 
255 sc_tmp_1 <= mux_sc(15) & mux_sc(15 downto 1);
256 sc_tmp_3 <= mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15 downto 3);
257 sc_tmp_6 <=
258     ↪ mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15)
259     ↪ downto 6);
260 sc_tmp_9 <=
261     ↪ mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15)
262     ↪ downto 9);
263 sc_tmp_13 <= mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) &
264     mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15) &
265     mux_sc(15) & mux_sc(15) & mux_sc(15 downto 13);
266
267 sc_output <= std_logic_vector(
268     signed(sc_tmp_1) + signed(sc_tmp_3) - signed(sc_tmp_6) -
269     ↪ signed(sc_tmp_9) - signed(sc_tmp_13));
270
271 --.....Выходные регистры для координат X и Y (на схеме P3 и P4)
272 process (clk)
273 begin
274     if rising_edge(clk) then
275         if (c6='1') then
276             reg_out_X <= sc_output;
277         end if;
278         if (c7='1') then
279             reg_out_Y <= sc_output;
280         end if;
281     end if;
282 end process;
283
284 --.....Счетчик циклов
285 process (clk)
286 begin

```

```

281     if rising_edge(clk) then
282         if (c1='1') then -- сброс счетчика
283             cnt<=(others=>'0');
284         elsif c3='1' then -- увеличение счетчика на единицу
285             cnt<= std_logic_vector(unsigned(cnt) + 1);
286         end if;
287     end if;
288 end process;
289
290 end;
291
292 -----
293 --- Запуск в симуляторе Modelsim:
294 --- 1) Перейти в директорию с vhdл файлами
295 --- 2) vlib work
296 --- 3) vmap work
297 --- 4) vcom cordic.vhdл
298 --- 5) vsim -novopt work.cordic_module_tb
299 --- 6) do wave.do
300 --- 7) run 2000 ns
301 ---
302 --- Перезапуск и компиляция:
303 --- 1) vcom cordic.vhdл
304 --- 2) restart -f ; run 2000 ns
305
306 library ieee;
307     use ieee.numeric_std.all;
308     use ieee.std_logic_1164.all;
309
310 entity cordic_module_tb is
311 end;
312
313 architecture cordic_module_tb_arch of cordic_module_tb is
314
315     constant clk_period : time := 10 ns; -- ! clk period
316
317     component CORDIC_coprocessor is
318     Port (
319         address: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
320         reset   : in STD_LOGIC;
321         we      : in STD_LOGIC;
322         clk     : in STD_LOGIC;
323         data_w  : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
324         data_r  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
325     );
326     end component CORDIC_coprocessor;
327
328     signal clk : std_logic := '1';
329     signal reset : std_logic := '1';
330     signal we : std_logic;
331     signal data_w : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
332     signal data_r : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
333     signal address: STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0) := x"80000800"; -- адресс
334         ↪ регистра данных

```

```

335     signal test : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
336
337     alias X      : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) is test (31 downto 20);
338     alias Y      : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) is test (19 downto 8);
339     alias MU     : STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0 ) is test (7  downto 0);
340
341     begin
342
343         clk <= not clk after clk_period;
344         reset <= '0' after 2*clk_period;
345
346         DUT: CORDIC_coprocessor
347             port map ( clk => clk, reset => reset, we => we, address => address,
348                 ↪ data_w => data_w, data_r => data_r );
349
350         process
351             begin
352                 we <= '0';
353                 address <= x"80000800";
354                 X  <= "011111111111";
355                 Y  <= "000000000000";
356                 MU <= "10101101";
357                 wait for 10*clk_period;
358                 data_w <= test;
359                 we <= '1';
360                 wait for 2*clk_period;
361                 we <= '0';
362                 wait for 200*clk_period;
363             end process;
364     end;

```